

## Spannungsmessung

Arbeitsblatt zur Methodenerläuterung: „Fachwerk Physik“, Cornelsen, S. 112/113 (2017)

- ① Lies den Text „Methode Spannungsmessung“ (S. 113).  
Beantworte dazu folgende Fragen:

a. Gleichstrom. Symbol: "="  
b. 20 V=

- a) Wir nutzen Batterien als Spannungsquelle. Welche Spannungsart liefern sie?  
b) Auf welche Position musst du de Drehschalter einstellen?


Tipp: Überprüfe, wie viel Span-

- ② Beschaffe folgendes Material:
- ein Multimeter (+2 Kabel)
  - eine Flachbatterie,
  - vier Verbindungskabel mit Krokodilklem-
  - zwei Lampenfassung
  - zwei Lampen.

- ③ Erste Messungen:

- a) Stelle einen einfachen Stromkreis wie im Bild rechts her.  
b) Notiere die Spannungen, die du zwischen den einzelnen Punkten misst.  
Runde auf eine Nachkommastelle.


A-B	B-C	C-D	A-D
0,1-0,3V	4V	0,1-0,3V	4,5V

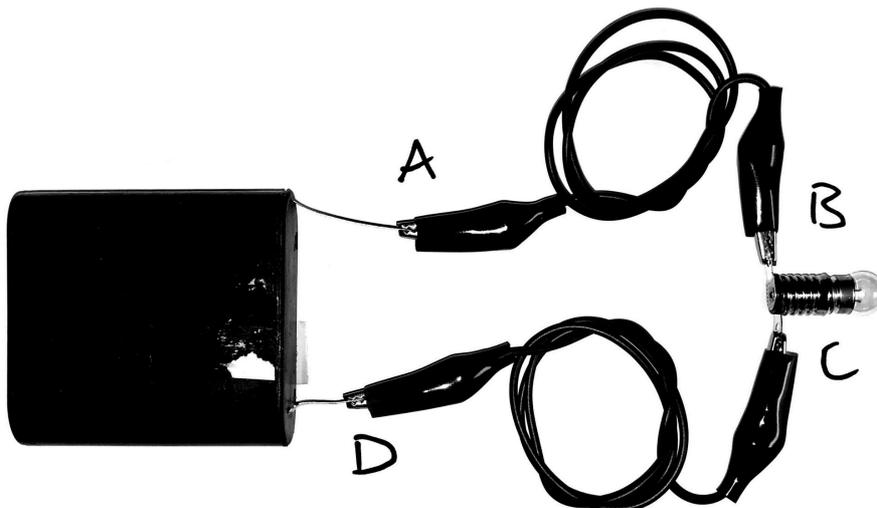

## ④ Messungen in Reihenschaltungen:

- Stelle eine Reihenschaltung wie im Bild rechts her.
- Notiere die Spannungen, die du zwischen den einzelnen Punkten misst.  
Runde auf eine Nachkommastelle.

U1: A-B	U2: B-C	U3: C-D	U4: D-E	U5: E-F	U(ges): A-F
0,1V	2V	0,1V	2V	0,1V	4,3V (4,5V opti)

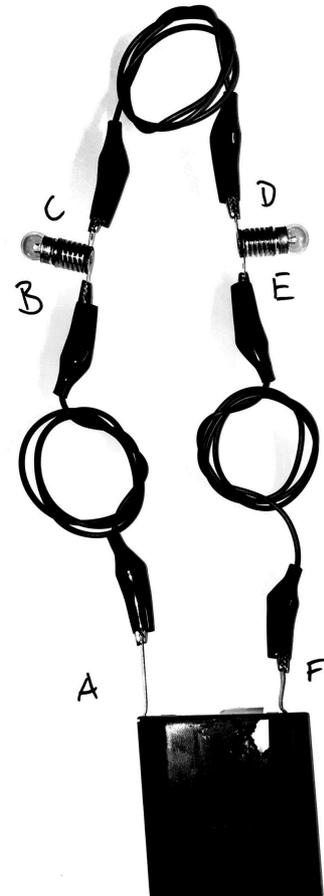

💡 **Betrachte die Werte. Was fällt dir auf?**

### 📐 Spannung in Reihenschaltungen

In Reihenschaltung teilt sich die Gesamtspannung  $U(\text{ges})$  (A-F) auf die Verbraucher auf:

$$U(\text{ges}) = U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + U_5$$


$$4,3\text{V} = 0,1\text{V} + 2\text{V} + 0,1\text{V} + 2\text{V} + 0,1\text{V}$$

An beiden Lampen liegen 2V an. Sie leuchten dunkel.

## ⑤ Messungen in Parallelschaltungen:

- a) Stelle eine Parallelschaltung wie im Bild unten her.  
 b) Notiere die Spannungen, die du zwischen den einzelnen Punkten misst.  
 Runde auf eine Nachkommastelle.

U1: A-B	U2: B-C	U3: C-D	U4: D-E	U5: B-E	U6: E-F	U(ges): A-F
0,4V	0,1V	3,1V	0,1V	3,3V	0,3V	4V (4,5V)

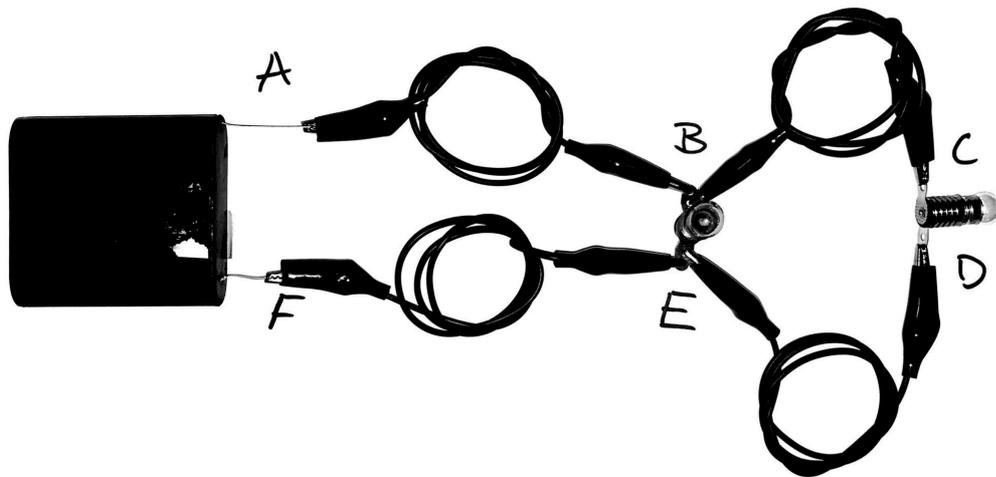

**Betrachte die Werte. Was fällt auf?**



### Spannung in Parallelschaltungen

In einer Parallelschaltungen liegt bei den parallel geschalteten Verbrauchern die gleiche Spannung an:

$$\begin{aligned}
 U(\text{ges}) &= U_1 + U_5 + U_6 &= U_1 + U_2 + U_3 + U_4 + U_6 \\
 4V &= 0,4V + 3,3V + 0,3V &= 0,4V + 0,1V + 3,1V + 0,1V + 0,3V
 \end{aligned}$$

An beiden Lampen liegen ca. 3V an. Sie leuchten hell.