



Berechnen Sie für die gemischte Schaltung mit den Widerständen

$$R1 = 50 \, \Omega$$

$$R2 = 100 \, \Omega$$

$$R3 = 80 \, \Omega$$

alle Ströme,
alle Spannungen und
alle Leistungen.



Lösungen

Gemischte Schaltung