
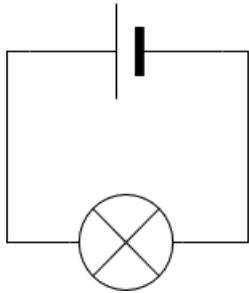


① Bearbeite die folgenden Schaltskizzen.

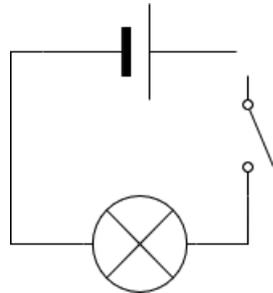
- Markiere die Schaltungen, in denen das Lämpchen leuchtet.
- Kennzeichne die Kurzschlüsse.




(A)




(B)

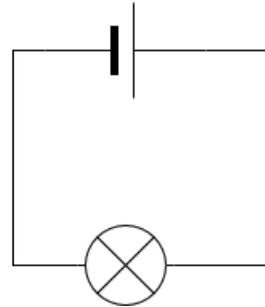


(C)

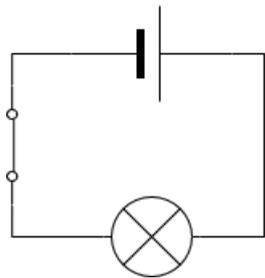


(D)

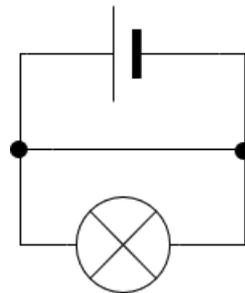


(E)

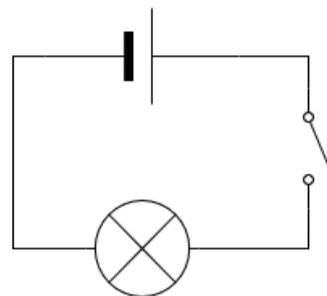


(F)

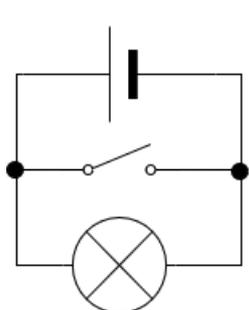

(G)

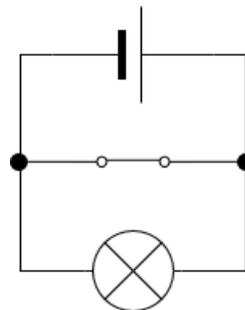

(H)

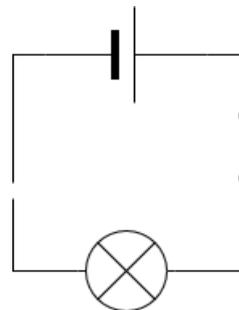

(I)